

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!
教务处填写:

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 电路与电子学


课程编码: CS04032

试卷编号: A

考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	5	10	15	20	15	10	15	10			100
实得分											
评卷人											

 一、用 Verilog 三进程法设计一个同步时序电路, 该电路有两个输入 RDY 和 Reset, 一个输出 Z, 其状态图如右图所示。(5 分)




二、用两个 4 位行波加法器和适当的逻辑门设计一个 4 位十进制加法器。加数、被加数以及结果均用 8421 码表示。要求画出电路图, 并给出必要的说明。行波加法器可以用符号表示。(提示: 可先考虑把加数和被加数直接相加, 然后再对结果进行修正)(10 分)

三、重新设计下图所示电路以减少成本。(共 15 分)

1、做出这个电路的状态表, 并将每个状态编码用一个字母来表示。在原设计中状态 Y1Y2Y3 为 100 和 111 未被使用。(5 分)

2) 检查并合并等价状态。(5 分)

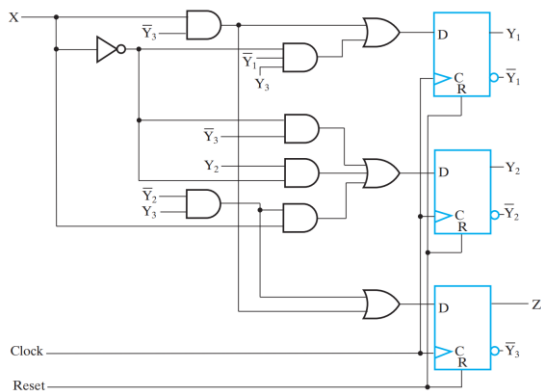
3) 对状态进行赋值(使得输出是某一个状态变量), 并写出触发器激励方程和电路输出方程。(5 分)



四、两位输入 XY 按照 “00, 01, 11, 10” 的顺序输入，其中任意一个组合可以重复任意次，而且 “10” 是最后出现的输入组合。设计一个 Moore 型序列检测器，当出现这样的输入序列时，电路的输出 Z 为 1。要求：（共 20 分）

 
- 1、做出电路的状态机图；（5 分）
- 2、做出用表达式表示的状态表；（9 分）
- 3、使用 D 触发器，并采用单热点编码法进行状态分配（可以不考虑未用状态），写出各个触发器的激励方程和电路的输出方程；（6 分）

五、针对下图所示的反相放大电路一般化模型，计算电压增益 v_o/v_s ，并求出当 $R_i \rightarrow \infty$ 、 $R_o \rightarrow 0$ 、 $A \rightarrow \infty$ 时，电压增益的简化形式。这个简化的表达式与理想反相放大电路的电压增益表达式有何不同？（15 分）




六、分析下图所示电路的同步问题。设电路当前状态 Q1Q2Q3 为 111，XY 的当前值为 10。（共 10 分）

 - 1、如果 XY 在远离时钟有效跳变时从 10 变为 01，电路的下一状态是什么？（3 分）
- 2、若 X 在远离时钟有效跳变时从 1 变为 0，Y 在离时钟有效跳变很近时从 0 变为 1，电路的下一状态可能出现什么异常？（5 分）
- 3、如何才能比较好地解决异常问题？（2 分）



七、用迭代法设计一个比较两个 4 位无符号数 A 和 B 的组合逻辑电路。如果 $A \geq B$ ，则输出 $Z=1$ ，否则 $Z=0$ 。对两个 1 位数进行比较的单元电路由下图所示的一个 FPGA 逻辑块实现。要求：（共 15 分）

 - 1、列出单元电路的真值表；（5 分）
- 2、确定单元电路对应 FPGA 逻辑块各个控制位的值。（6 分）
- 3、画出整个电路的逻辑图，其中 FPGA 逻辑块仅用符号表示即可。（4 分）



八、用逻辑门、多路复用器和 D 触发器设计一个 4 位计数器，功能要求如下表所示。要求画出计数器中某一级（某一位）的逻辑图。（10 分）

控制模式		计数器操作
S_1	S_0	
0	0	减 1 计数
0	1	保持不变
1	0	加 1 计数
1	1	并行加载